



Elektrotechnika – zasilanie

Moduł 4

Dr inż.
Patryk Król


v2024/1




Moduł 4

- Zasilanie
- Prąd stały/prąd zmienny
- Zasilacze i baterie
- Elektrownie



Zasilanie

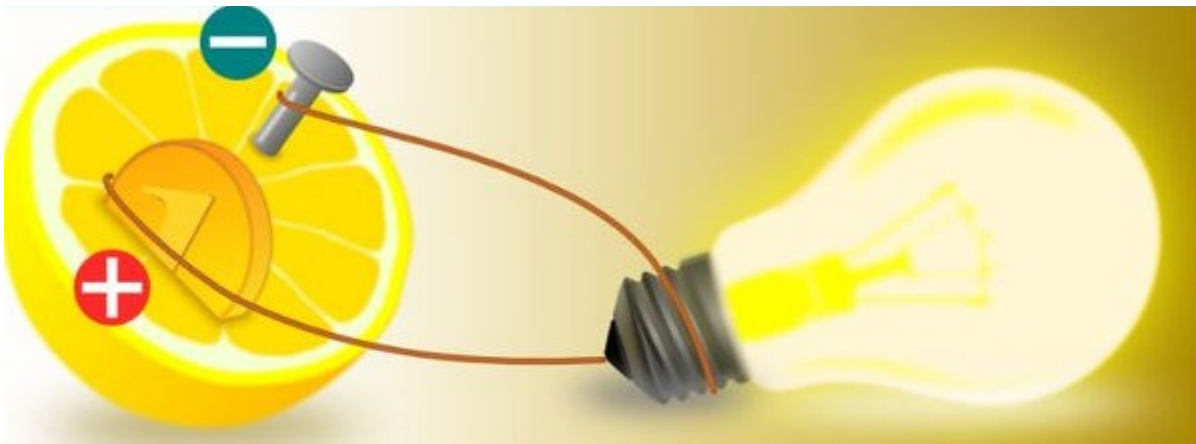

Zasilacze

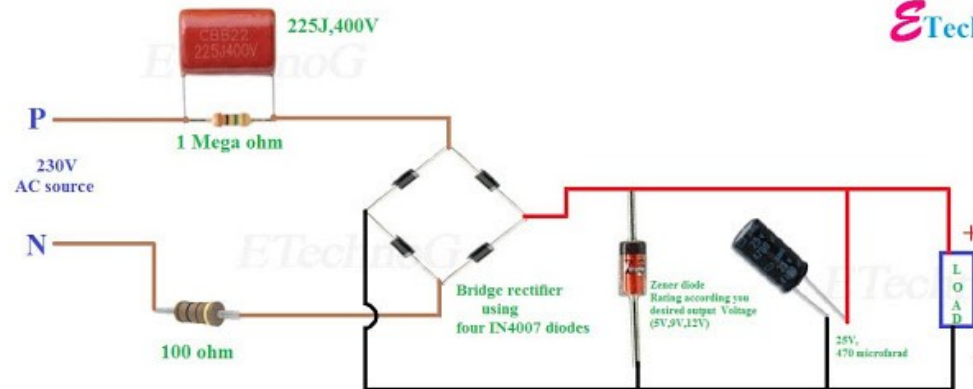

Bateria

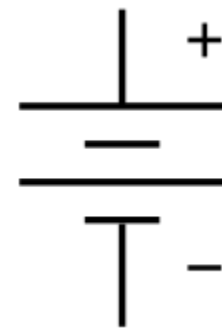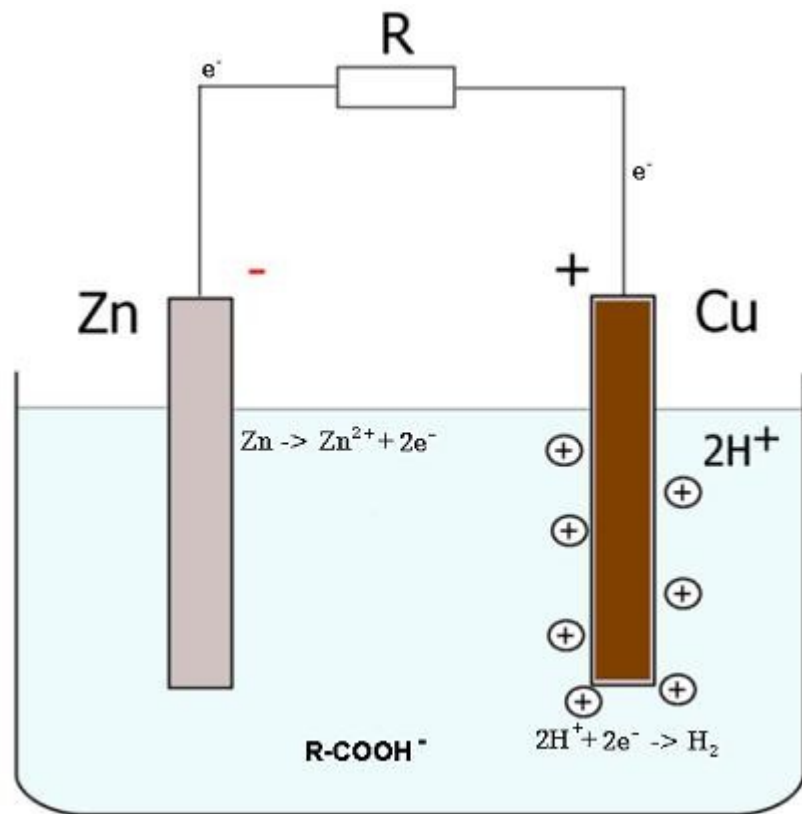

Rodzaje baterii





Rozmiary baterii




Baterie - parametry

Battery type	Nominal voltage	Rated capacity	Voltage cut-off	Rated load	Discharge C-rate
9V	9 volts	570mAh	4.8 volts	620 Ohm	0.025
AAA	1.5 volts	1,150mAh	0.8 volts	75 Ohm	0.017
AA	1.5 volts	2,870mAh	0.8 volts	75 Ohm	0.007
C	1.5 volts	7,800mAh	0.8 volts	39 Ohm	0.005
D	1.5 volts	17,000mAh	0.8 volts	39 Ohm	0.0022

	Zinc-carbon	Alkaline	Lithium (Li-FeS ₂)	NiCd	NiMH
Capacity AA AAA	400-1,700 ~300	1,800-2,600 800-1,200	2,500-3,400 1,200	600-1,000 300-500	800-2,700 600-1,250
Nominal V	1.50	1.50	1.50	1.20	1.20
Discharge rate	Very low	Low	Medium	Very high	High
Rechargeable	No	No	No	Yes	Yes
Shelf life	1-2 years	7 years	10-15 years	5 years	5 years
Retail AA (2015) AAA	Not in all stores	\$0.75 \$1.00	\$3.00-5.00 \$4.00-5.00	Not in all stores	\$1.60-2.00 \$1.00

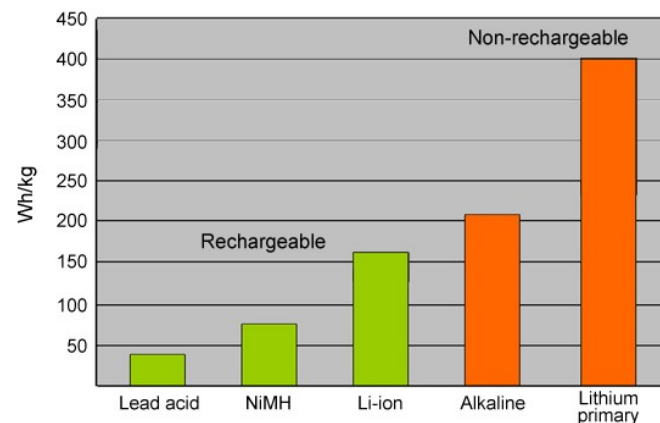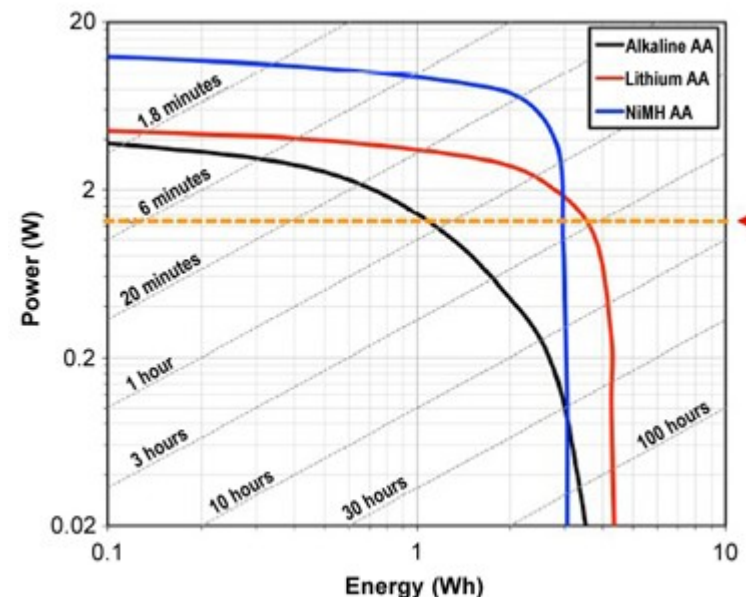

Prąd stały i prąd zmienny

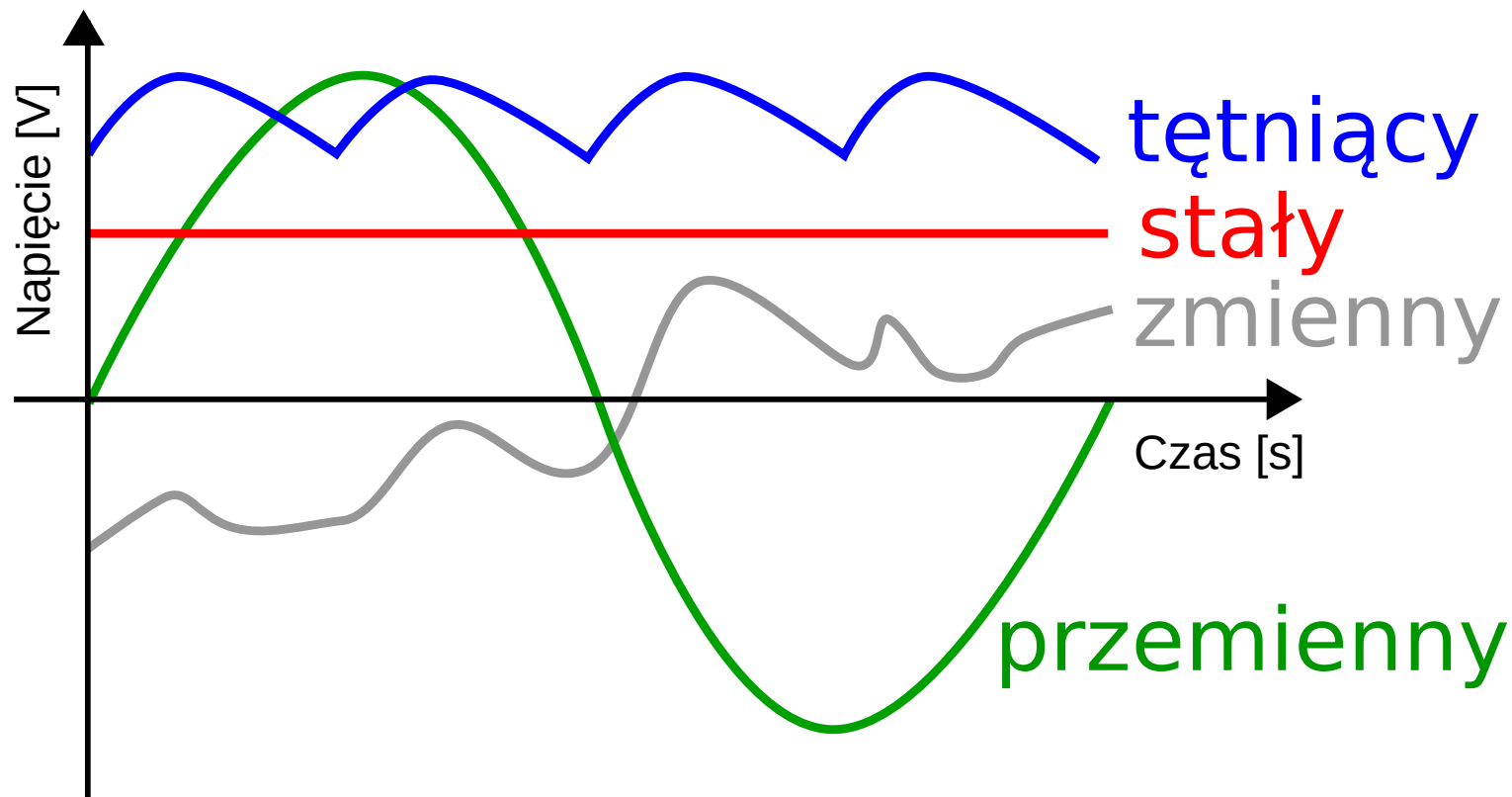


Prąd jedno- i trójfazowy


Jednofazowy



Trójfazowy

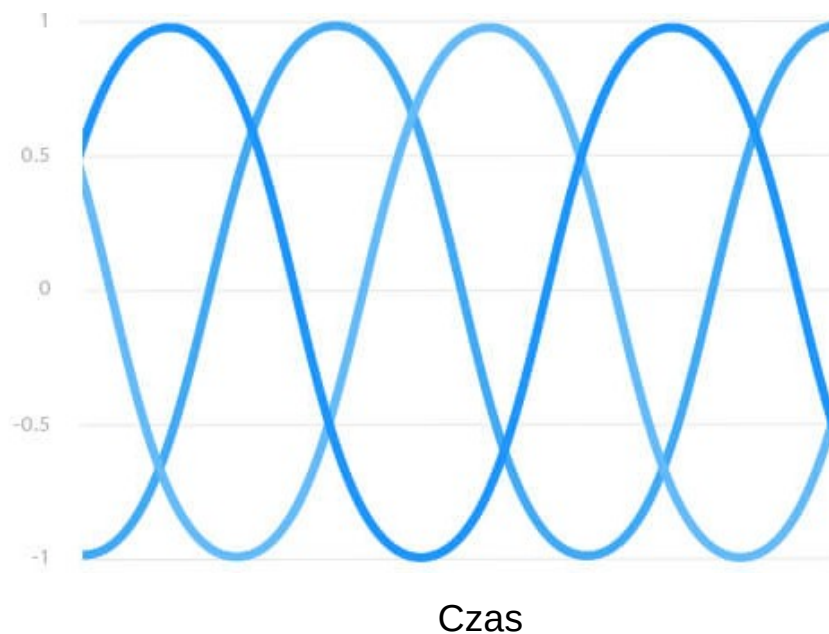

Napięcie znamionowe a skuteczne

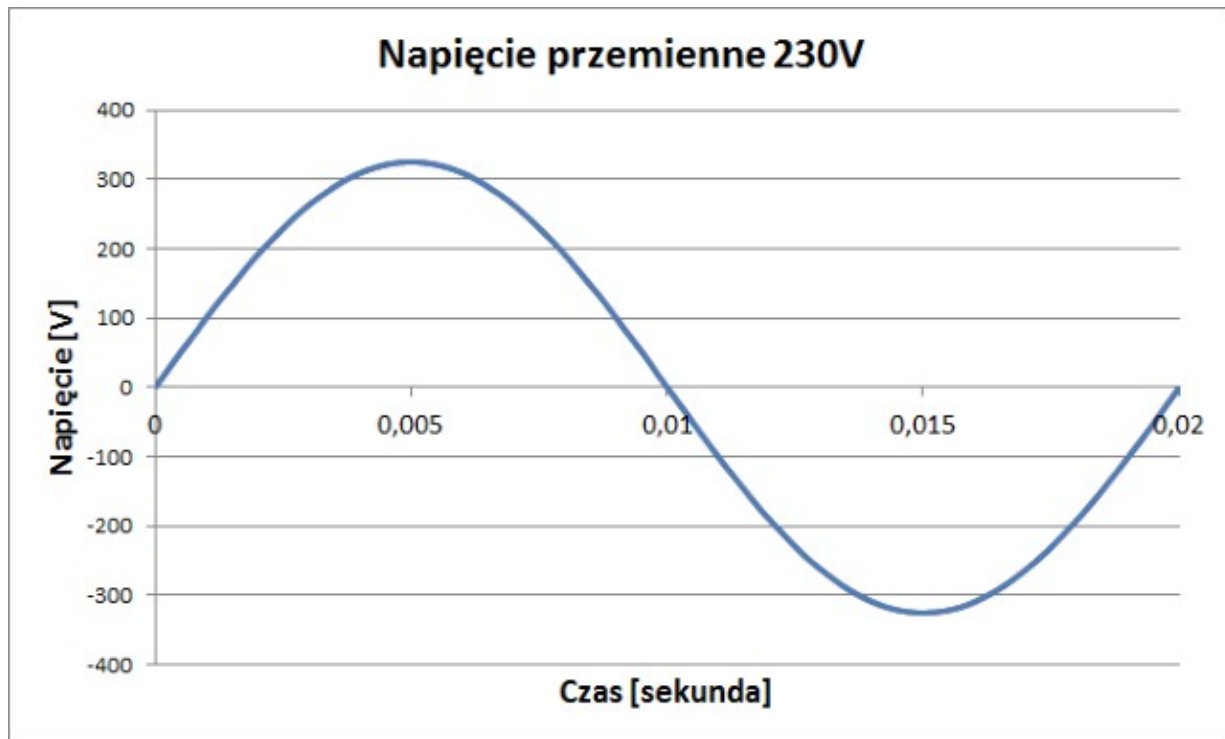


$$U_{sk} = \frac{U_o}{\sqrt{2}}$$

U_o – amplituda napięcia (wartość szczytowa)

U_{sk} – napięcie skuteczne

Transformator

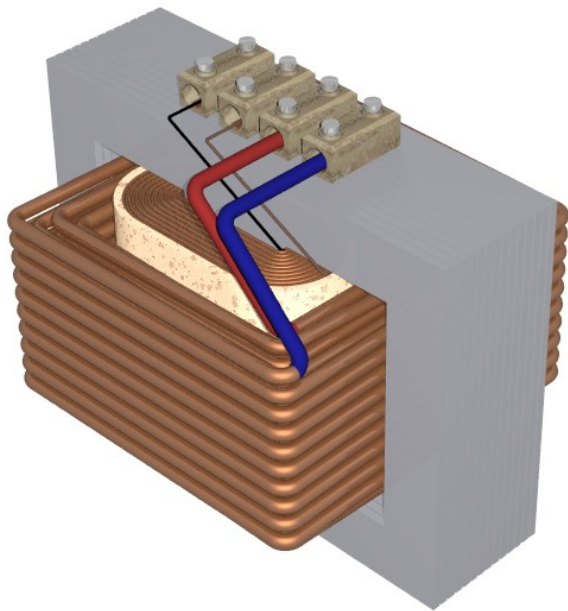

Uzwojenie pierwotne

Liczba zwojów N_1

Prąd pierwotny I_1


Napięcie pierwotne U_1

Uzwojenie wtórne




Liczba zwojów N_2

Prąd wtórny I_2

Napięcie wtórne U_2

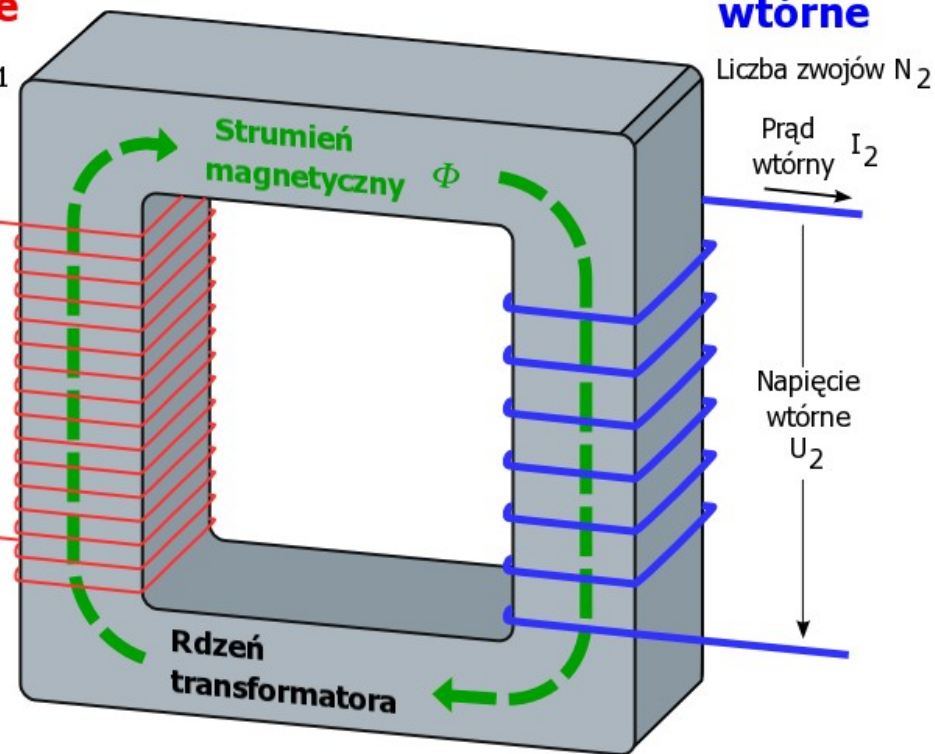

Prostownik

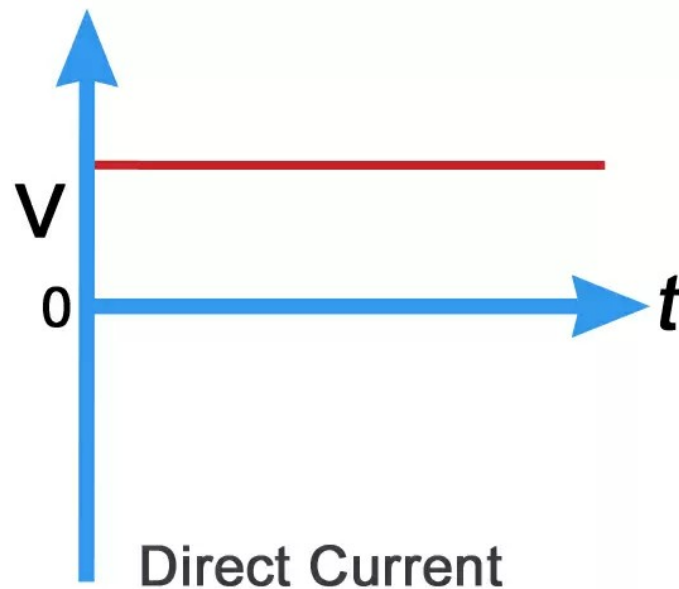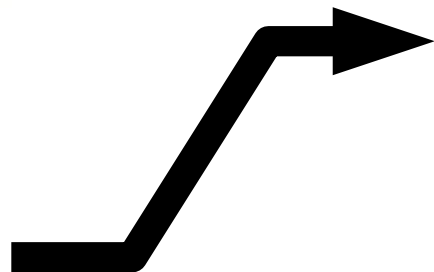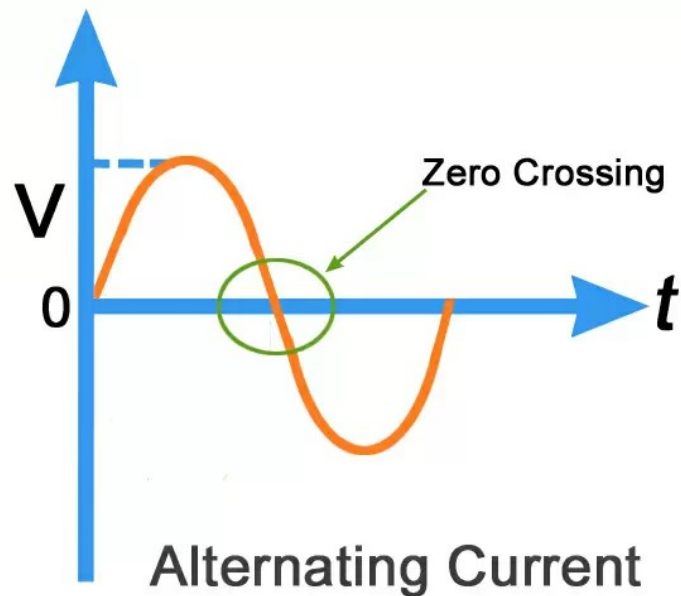



Prąd przemienny





Prąd stały






Rodzaje prostowników - jednopółwkowy

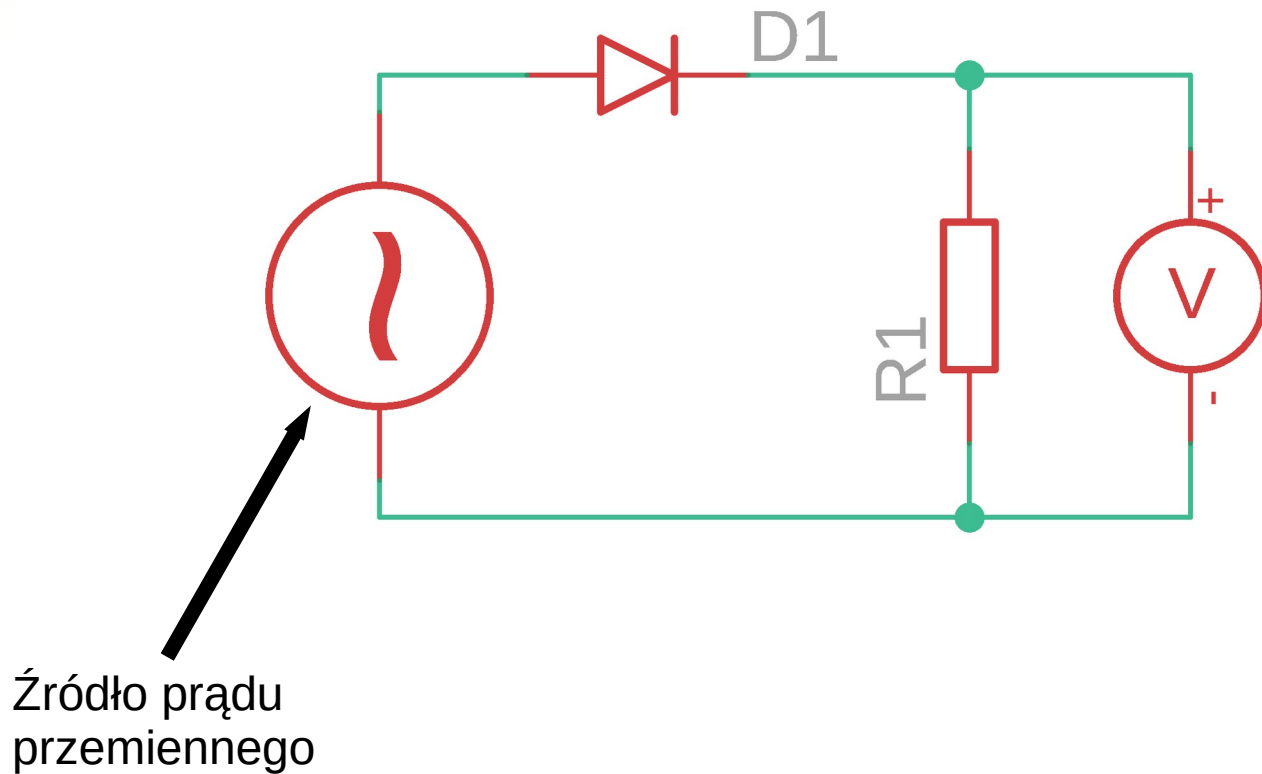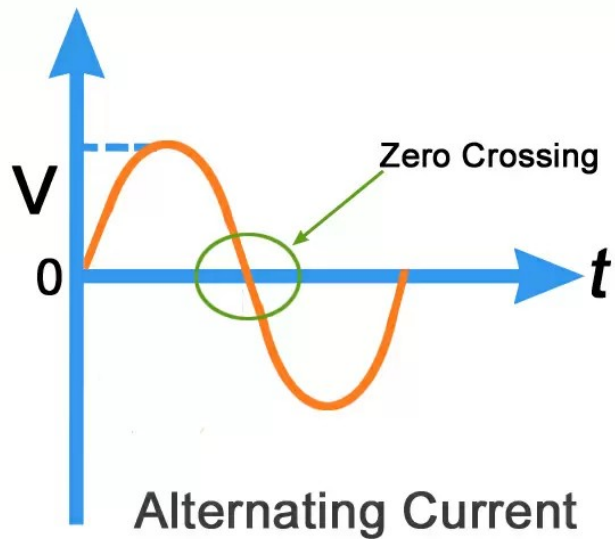


Prostownik jednopółwkowy

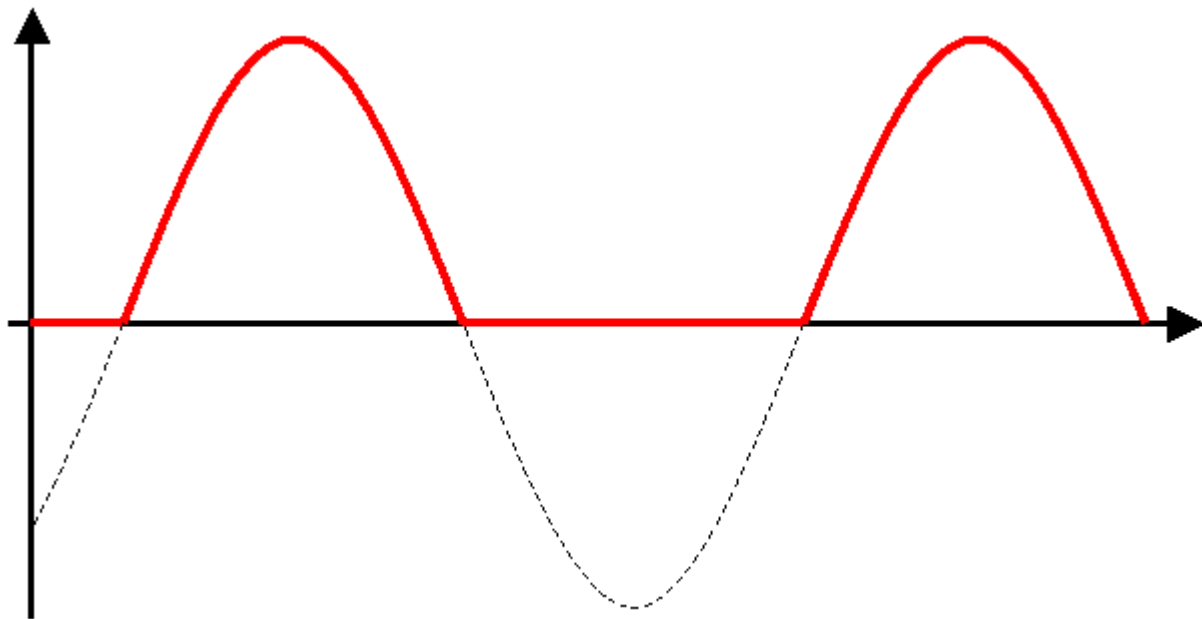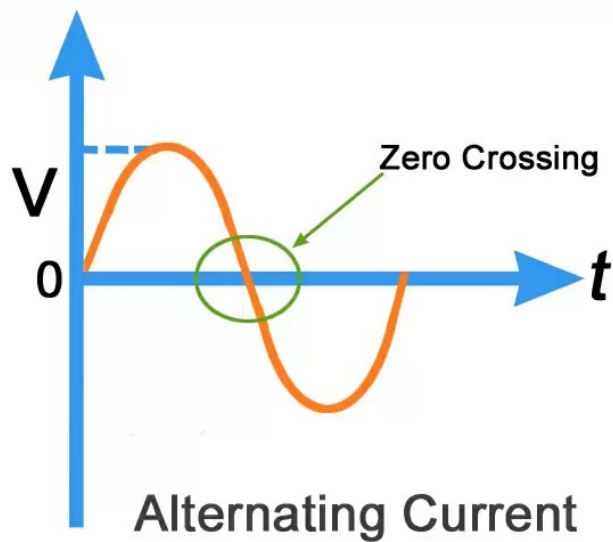

Prostownik dwupołwkowy

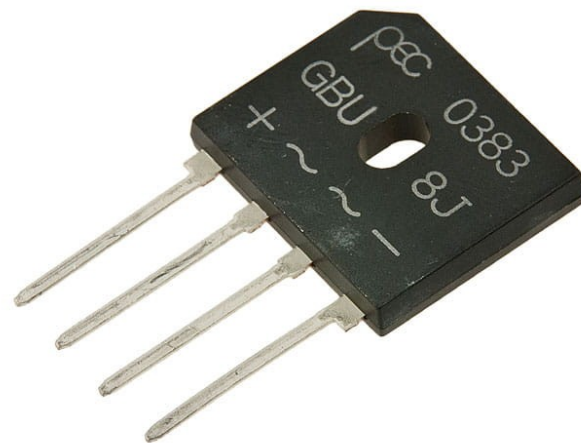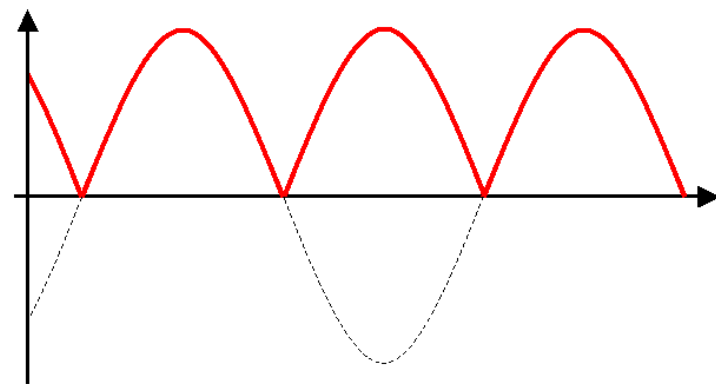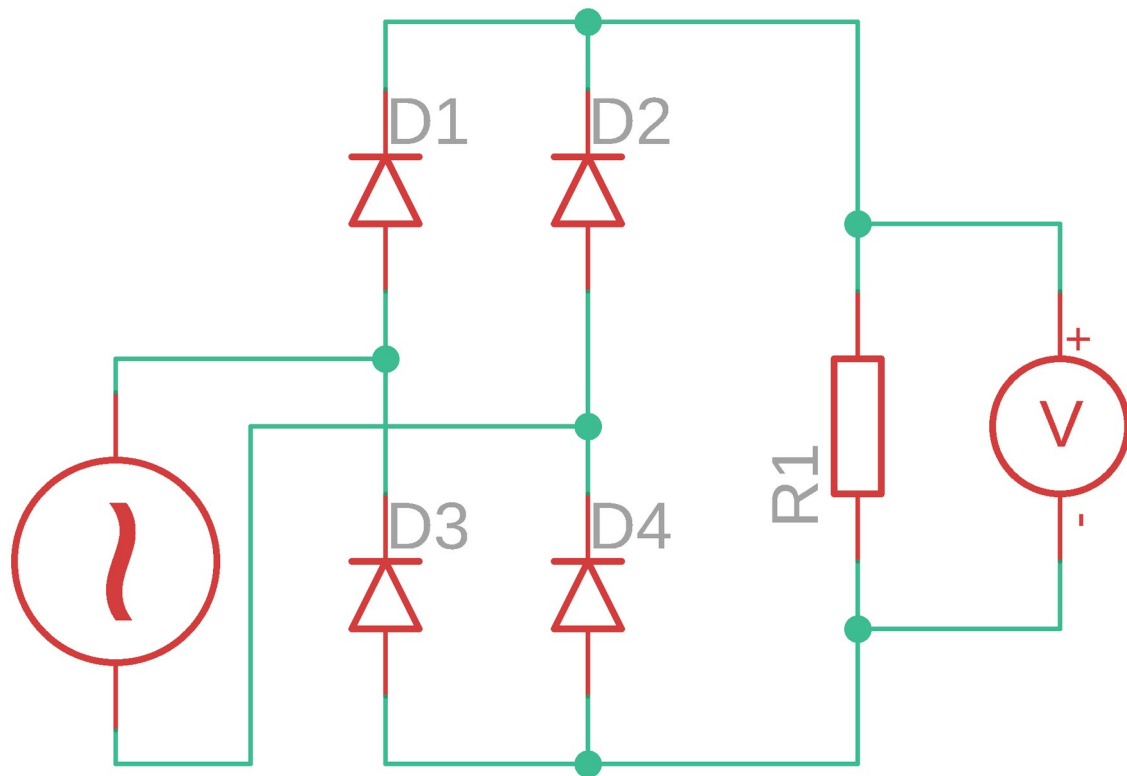


Czy może być lepiej?


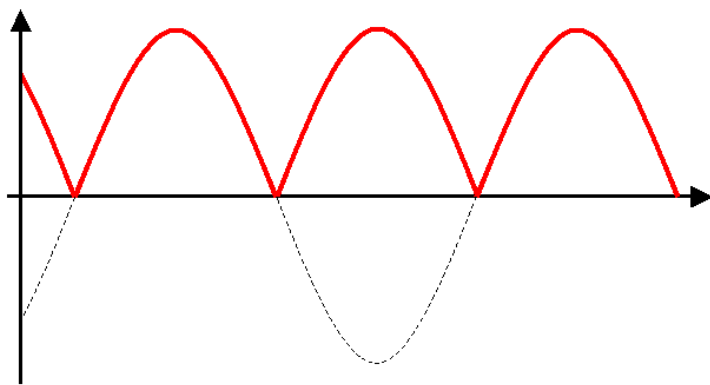


?


=

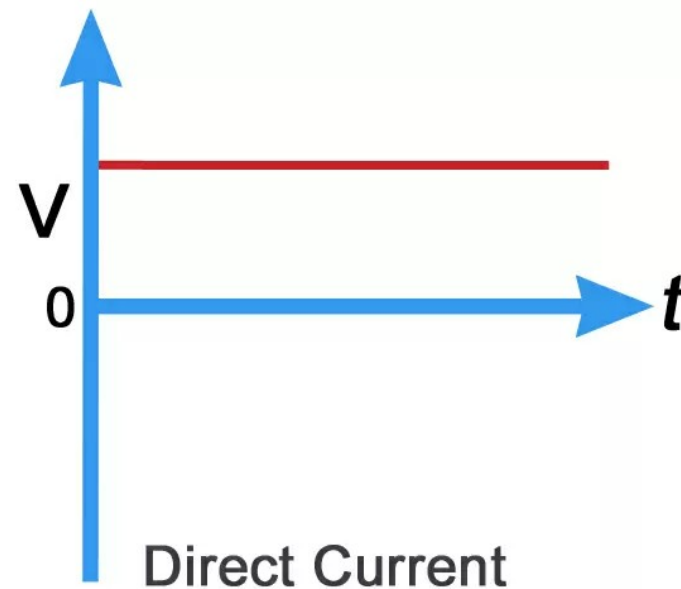

Kondensator + prostownik

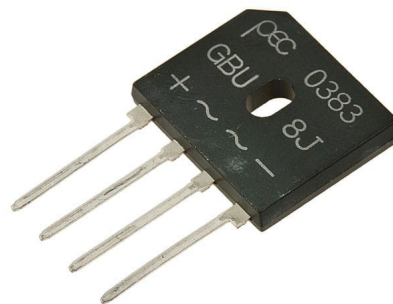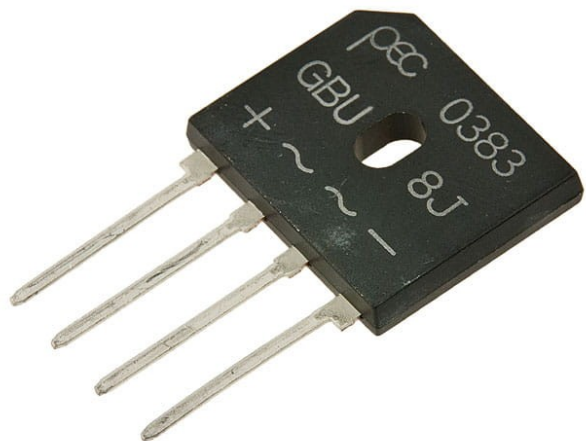


+


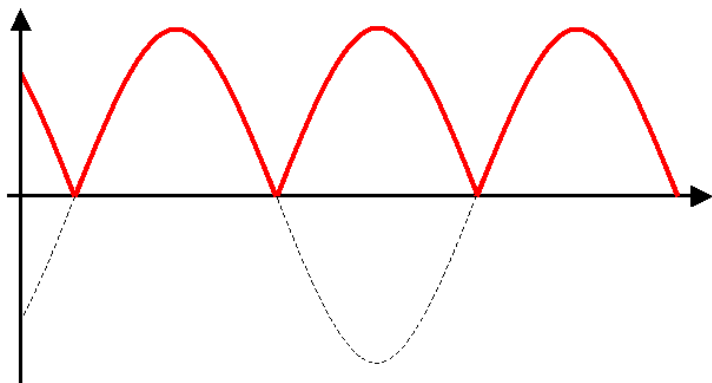


capacitor charging

capacitor discharging

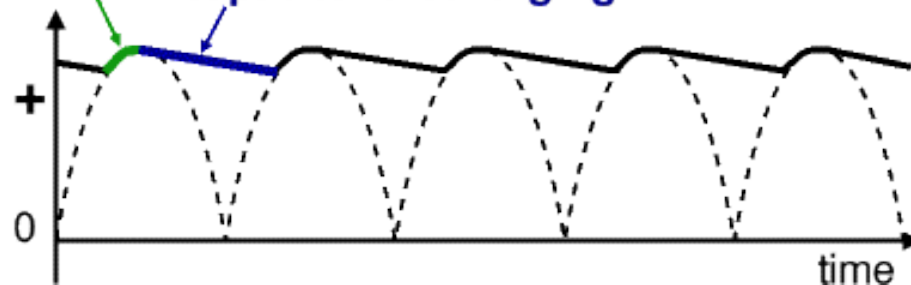

Zasilacz impulsowy

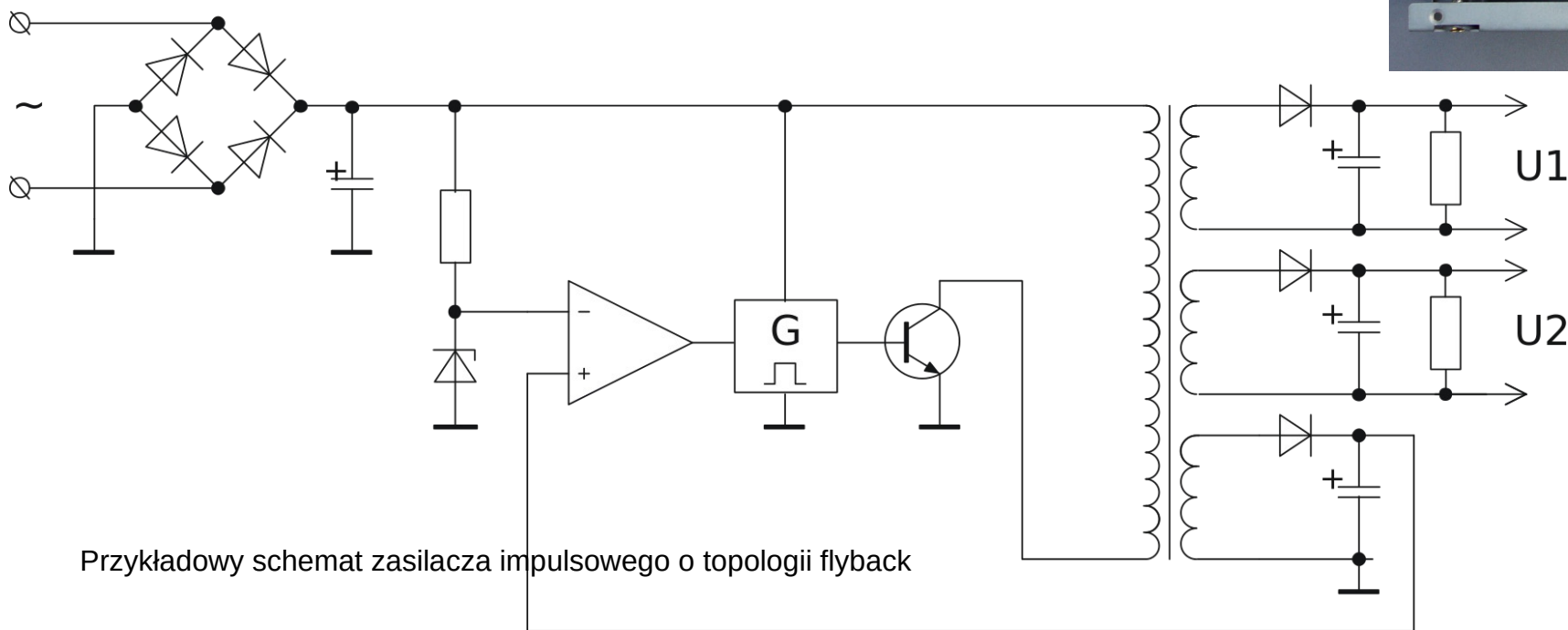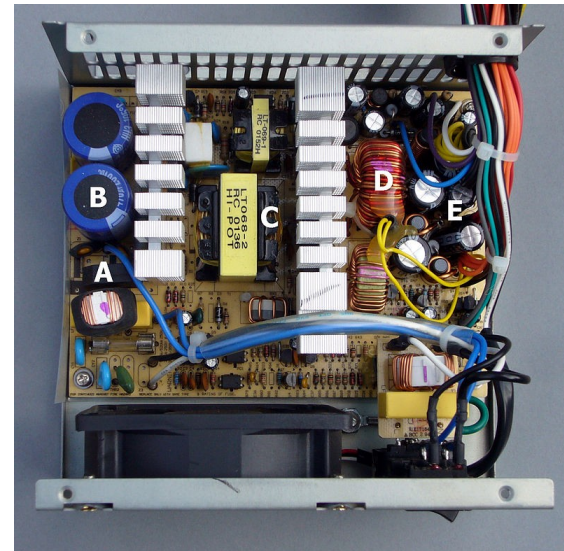

Przykładowy schemat zasilacza impulsowego o topologii flyback